

# Introdução aos Sistemas Lógicos - TW

## Trabalho Prático em Verilog

Flávio Marcilio

1. Em Verilog, implementar um flip-flop do tipo D. Você deve apresentar a especificação descritiva e comportamental, e testbench. Deve entregar o código, print screen do diagrama de tempo.

O Flip-Flop tipo D implementado neste trabalho segue o esquema apresentado na Figura 1.

 


Figura 1 - Esquema do Flip-Flop tipo D disparado por borda ascendente

Para implementar este Flip-Flop foi utilizado um Latch desenvolvido com portas NOR, como apresentado na Figura 2.

 


Figura 2 - Latch S-R implementado com portas NAND e NOR

O código Verilog do Latch S-R com portas NOR é apresentado abaixo:

```
module Latch_SR(Q, Qbar, S, R);  
  input S, R;  
  output Q, Qbar;  
  
  nor nor1(Q, R, Qbar);  
  nor nor2(Qbar, S, Q);  
endmodule
```

O testbench utilizado para validar a implementação é apresentado abaixo:

```
module testbench;
  reg s, r;
  wire q, qbar;
  Latch_SR latch(q, qbar, s, r);
  initial
    begin
      $dumpfile("dump.vcd");
      $dumpvars(1, testbench);
      $monitor($time, "    s    = %b,    r    = %b,    q    = %b,    qbar    = %b", s, r, q, qbar);

      s=1'b0;
      r=1'b0;
      #1
      s=1'b1;
      r=1'b1;
      #1
      s=1'b1;
      r=1'b0;
      #1
      s=1'b0;
      r=1'b1;
      #1
      s=1'b1;
      r=1'b1;
      #1
      s=1'b0;
      r=1'b0;
      #1 $finish;
    end
endmodule
```

O diagrama de tempo para o Latch\_SR implementado é mostrado na Figura 3.

 


Figura 3 - Diagrama de tempo para o Latch\_SR NOR

A implementação em Verilog do Flip-Flop tipo D seguindo a descrição estrutural é apresentada no código abaixo, conforme modelo de Katz em Contemporary Logic Design<sup>[1]</sup>:

```

// Implementação Estrutural do Flip-Flop tipo D
// utilizando o modelo de Katz (p. 271)
module FlipFlopD(clk, D, Q);
    input clk, D;
    output Q;
    wire nD, nC, R_M, S_M, R_S, S_S, Q_M, Qb_M, Q_S, Qb_S;

    not notD(nD, D);
    not notC(nC, clk);

    and and_M1(S_M, D, nC);
    and and_M2(R_M, nD, nC);
    Latch_SR Master(Q_M, Qb_M, S_M, R_M);

    and and_S1(S_S, Q_M, clk);
    and and_S2(R_S, Qb_M, clk);
    Latch_SR Slave(Q_S, Qb_S, S_S, R_S);

    assign Q = Q_S;
endmodule

```

Utilizando a descrição comportamental, o Flip-Flop tipo D pode ser implementado em Verilog como:

```

module DFlipFlop(clk, D, Q);
    input clk, D;
    output reg Q;
    always @(posedge clk)
        begin
            Q = D;
        end
endmodule

```

O testbench utilizado para validar a implementação foi definido como:

```

module testbench;
    reg clk, D;
    wire Q;
    FlipFlopD DFF(clk,D,Q);
    initial
        begin
            clk = 0;
            forever #1 clk=~clk;
        end
    initial
        begin
            $dumpfile("dump.vcd");
            $dumpvars(1,testbench);
            $monitor($time," clk = %b, D = %b, Q = %b",clk, D, Q);
            D=0;
            #2 D=1;
        end
endmodule

```

```

#2 D=0;
#2 D=1;
#2 D=0;
#2 D=0;
#2 D=1;
#2 D=0;
#4 $finish;
end
endmodule

```

O diagrama de tempo de validação do Flip-Flop tipo D é mostrado na Figura 4.

 


Figura 4 - Diagrama de tempo para o Flip-Flop tipo D

2. Em Verilog, implementar registradores e stream cypher. Assim necessário:
  - a. Montagem dos registradores contendo One-Time Pad (OTP) e mensagem a ser cifrada.
  - b. Operação XOR para cifragem de mensagens.
  - c. Decifragem da mensagem.
  - d. Entregar código, test bench e resultado.

Para desenvolver o Stream Cypher será implementado um registrador de deslocamento de 8 bits, conforme apresentado na Figura 5, para armazenar o OTP. Este registrador segue o modelo do registrador universal apresentado por Roth e Kinney em Fundamentals of Logic Design<sup>[2]</sup>.

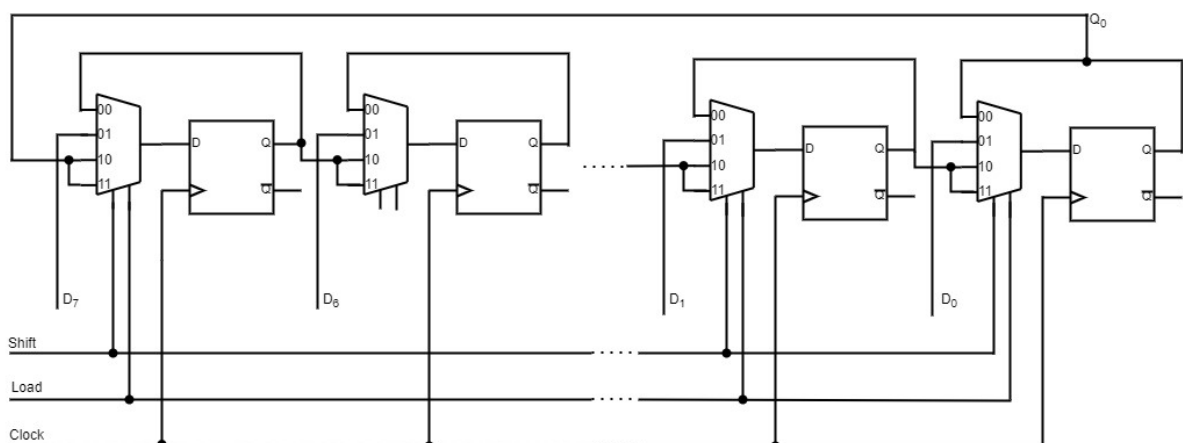


Figura 5 - Registrador de Deslocamento de 8 bits para OTP

O OTP será composto de 8 bits, portanto, para cifrar uma mensagem maior que 8 bits será necessário passar pelo OTP mais de uma vez. A cifragem e a decifragem da mensagem serão realizadas bit-a-bit.

Para implementar o registrador apresentado na Figura 5, foi utilizado multiplexadores 4 para 1, com o código apresentado abaixo:

```
module mux_4to1(in00, in01, in10, in11, Sh, L, out);
    input in00, in01, in10, in11, Sh, L;
    output out;

    assign out = ((~Sh & ~L) & in00) | ((~Sh & L) & in01) | ((Sh & ~L)
& in10) | ((Sh & L) & in11);

endmodule
```

O código de implementação do registrador:

```
// Registrador de Deslocamento conforme modelo mostrado
// no livro Fundamentals of Logic Design, 7ª Edição, pg.382
module ShiftRegister_8bit(data, sh, load, clk, serial_out,
parallel_out);
    input [7:0]data;
    input sh;
    input load;
    input clk;
    output serial_out;
    output [7:0]parallel_out;

    // Resultado dos multiplexadores
    wire wire_m7;
    wire wire_m6;
    wire wire_m5;
    wire wire_m4;
    wire wire_m3;
    wire wire_m2;
    wire wire_m1;
    wire wire_m0;

    // Resultado dos Flip-Flop
    wire wire_dff7;
    wire wire_dff6;
    wire wire_dff5;
    wire wire_dff4;
    wire wire_dff3;
    wire wire_dff2;
    wire wire_dff1;
    wire wire_dff0;

    // Instanciando os multiplexadores
    mux_4to1 m7(.in00(wire_dff7), .in01(data[7]), .in10(wire_dff0),
```

```

        .in11(wire_dff0), .Sh(sh), .L(load), .out(wire_m7));

mux_4to1 m6(.in00(wire_dff6), .in01(data[6]), .in10(wire_dff7),
            .in11(wire_dff7), .Sh(sh), .L(load), .out(wire_m6));

mux_4to1 m5(.in00(wire_dff5), .in01(data[5]), .in10(wire_dff6),
            .in11(wire_dff6), .Sh(sh), .L(load), .out(wire_m5));

mux_4to1 m4(.in00(wire_dff4), .in01(data[4]), .in10(wire_dff5),
            .in11(wire_dff5), .Sh(sh), .L(load), .out(wire_m4));

mux_4to1 m3(.in00(wire_dff3), .in01(data[3]), .in10(wire_dff4),
            .in11(wire_dff4), .Sh(sh), .L(load), .out(wire_m3));

mux_4to1 m2(.in00(wire_dff2), .in01(data[2]), .in10(wire_dff3),
            .in11(wire_dff3), .Sh(sh), .L(load), .out(wire_m2));

mux_4to1 m1(.in00(wire_dff1), .in01(data[1]), .in10(wire_dff2),
            .in11(wire_dff2), .Sh(sh), .L(load), .out(wire_m1));

mux_4to1 m0(.in00(wire_dff0), .in01(data[0]), .in10(wire_dff1),
            .in11(wire_dff1), .Sh(sh), .L(load), .out(wire_m0));

// Instanciando os 8 Flip-Flops
FlipFlopD dff7(.clk(clk), .D(wire_m7), .Q(wire_dff7));
FlipFlopD dff6(.clk(clk), .D(wire_m6), .Q(wire_dff6));
FlipFlopD dff5(.clk(clk), .D(wire_m5), .Q(wire_dff5));
FlipFlopD dff4(.clk(clk), .D(wire_m4), .Q(wire_dff4));
FlipFlopD dff3(.clk(clk), .D(wire_m3), .Q(wire_dff3));
FlipFlopD dff2(.clk(clk), .D(wire_m2), .Q(wire_dff2));
FlipFlopD dff1(.clk(clk), .D(wire_m1), .Q(wire_dff1));
FlipFlopD dff0(.clk(clk), .D(wire_m0), .Q(wire_dff0));

// a saída vai ser o conteúdo do último flip-flop
assign serial_out = wire_dff0;

// parallel out
assign parallel_out[7] = wire_dff7;
assign parallel_out[6] = wire_dff6;
assign parallel_out[5] = wire_dff5;
assign parallel_out[4] = wire_dff4;
assign parallel_out[3] = wire_dff3;
assign parallel_out[2] = wire_dff2;
assign parallel_out[1] = wire_dff1;
assign parallel_out[0] = wire_dff0;

endmodule

```

O testbench implementado é apresentado abaixo:

```

module ShiftRegister_8bit_test;
    reg [287:0]msg; // Mensagem a ser cifrada
    reg [287:0]result; // Resultado da cifragem e decifragem

```

```

reg [7:0]otp; // One-Time-Pad
reg sh_enc;
reg sh_dec;
reg load;
reg clk;
wire serial_out_enc;
wire serial_out_dec;

integer i;

// Instanciando o Registrador para cifrar a mensagem
ShiftRegister_8bit enc(.data(otp), .sh(sh_enc), .load(load),
.clk(clk),
                .serial_out(serial_out_enc));

// Instanciando o Registrador para decifrar a mensagem
ShiftRegister_8bit dec(.data(otp), .sh(sh_dec), .load(load),
.clk(clk),
                .serial_out(serial_out_dec));

initial
begin
    clk = 1'b0;
    forever #10 clk = ~clk;
end

initial
begin
    $dumpfile("dump.vcd");
    $dumpvars(1, ShiftRegister_8bit_test);

    // msg <= Universidade Federal de Minas Gerais

                                msg                                <=
288'b010101010110111001101001011101100110010101110010011100110110100
10110010001100001011001000110010100100000010001100110010101100100011
00101011100100110000101101100001000000110010001100101001000000100110
10110100101101110011000010111001100100000010001110110010101110010011
000010110100101110011;
    otp <= 8'b00101010;
    sh_enc <= 0;
    sh_dec <= 0;
    load <= 1;

    #10
    $display("Mensagem Original: %36s", msg);
    $display("One-Time-Pad      : %b", otp);
    $display("\nCifrando...");
    sh_enc <= 1;
    load <= 0;

    for (i = 0; i < 288; i = i + 1) begin
        #20
        result[i] <= msg[i] ^ serial_out_enc;
    end

```

```

$display("Mensagem Cifrada: %36s", result);

$display("\nDecifrando...");
sh_dec <= 1;

for (i = 0; i < 288; i = i + 1) begin
    #20
    result[i] <= result[i] ^ serial_out_dec;
end

$display("Mensagem Decifrada: %36s", result);

#10
$finish;
end
endmodule

```

O resultado dos testes são apresentados abaixo:

```

Mensagem Original: Universidade Federal de Minas Gerais
One-Time-Pad      : 00101010

```

```

Cifrando...
Mensagem Cifrada: DC\OXYCNKNO
lONOXKF
NO
gCDKY
mOXKCY

```

```

Decifrando...
Mensagem Decifrada: Universidade Federal de Minas Gerais

```

## Referências

- [1] Katz, Randy H., Borriello, Gaetano. Contemporary Logic design (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2004
- [2] Roth Jr., Charles H., Kinney, Larry L. Fundamentals of Logic Design (7th ed.). Stanford: Cengage Learning, 2014